

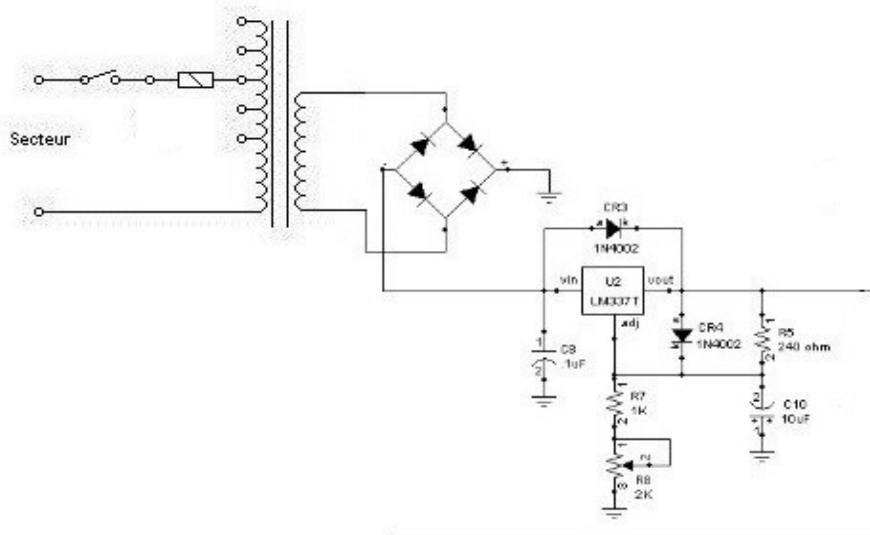



Testeur de tube oeil magique

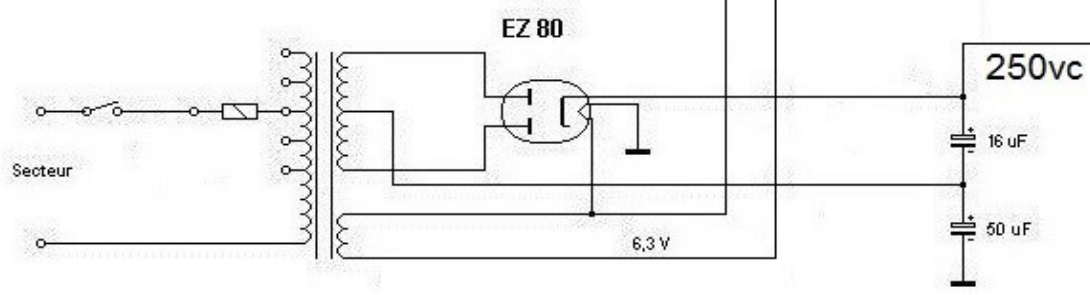Musée de la radio et des communications d'Auvergne
Christophe Malescours 20 mars 2020




0 à -25Vc

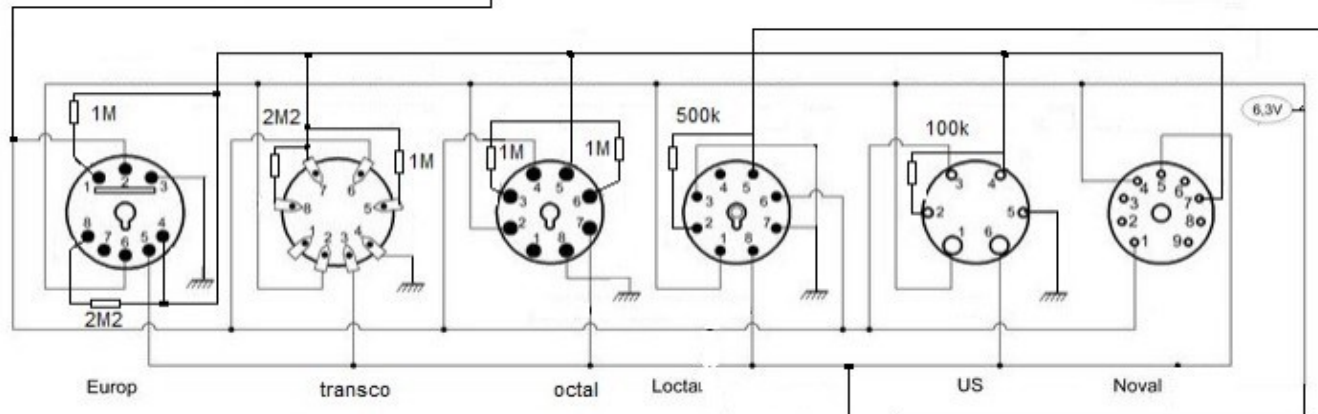

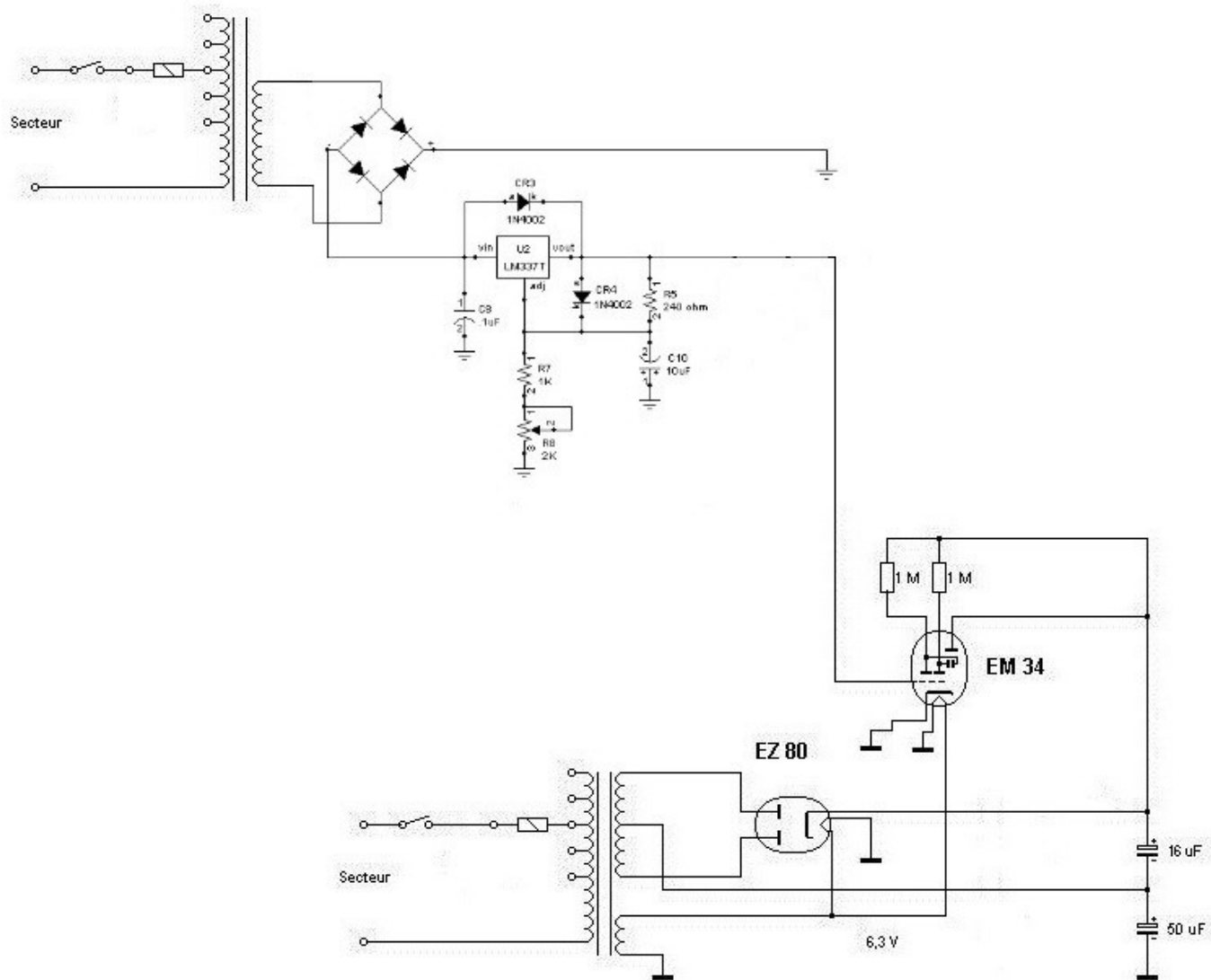


250vc

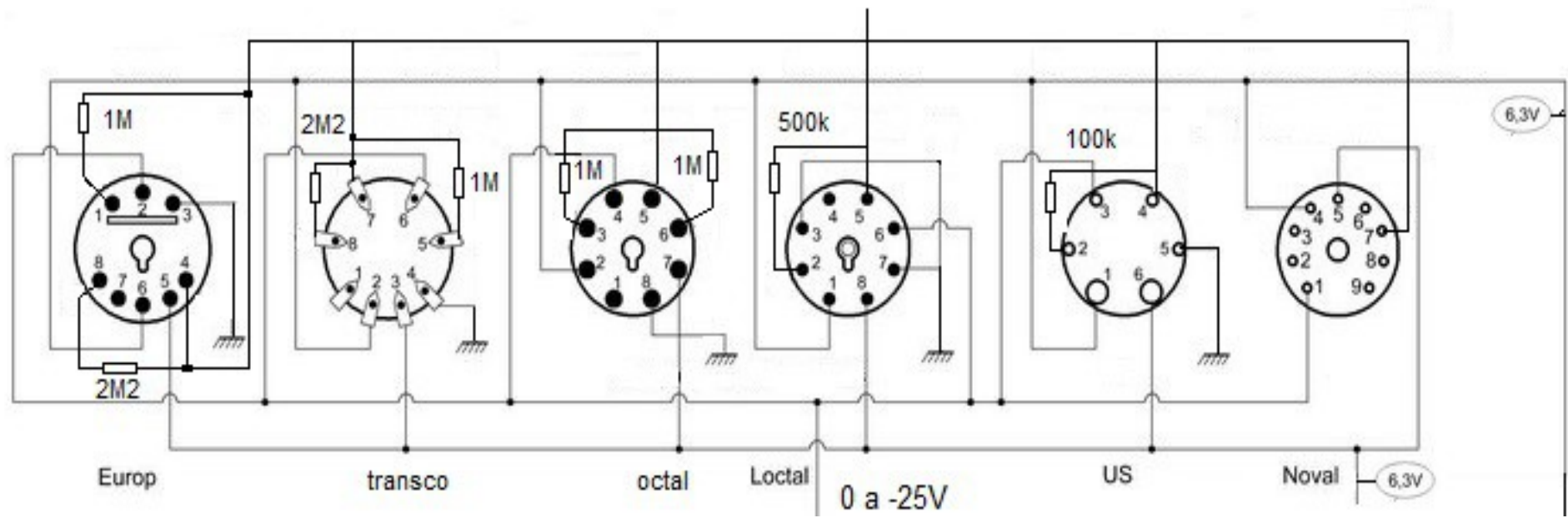

Alimentation tension négative avec un LM 337

Attention au sens des composants

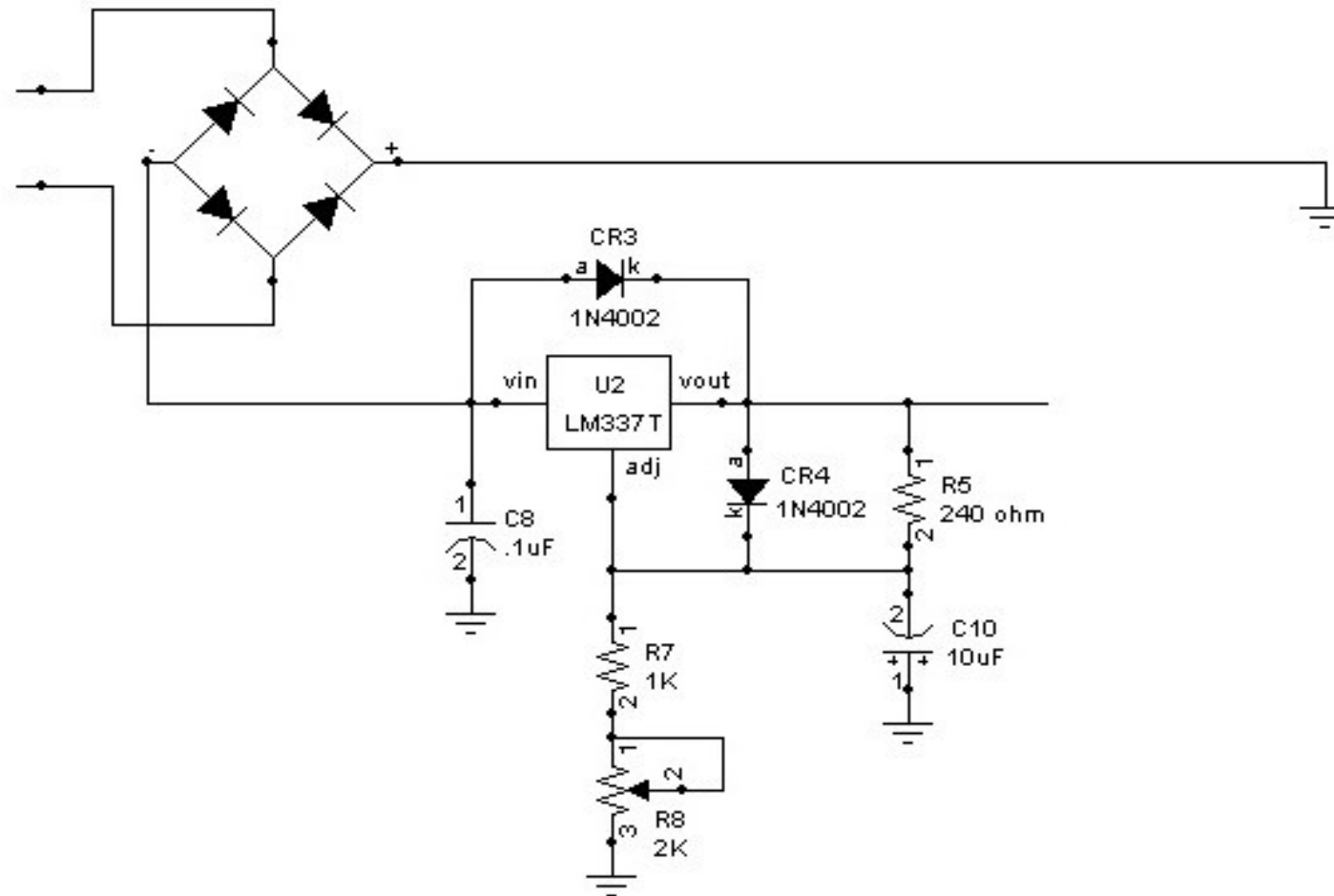



Musée de la radio et des communications d'Auvergne
Place du Monteil
43120 Monistrol sur Loire

musee.radio@gmail.com
<https://museeradio.fr>

Tel : 09 84 39 66 74